
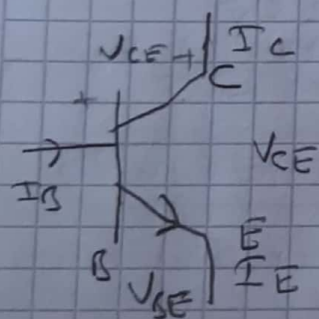
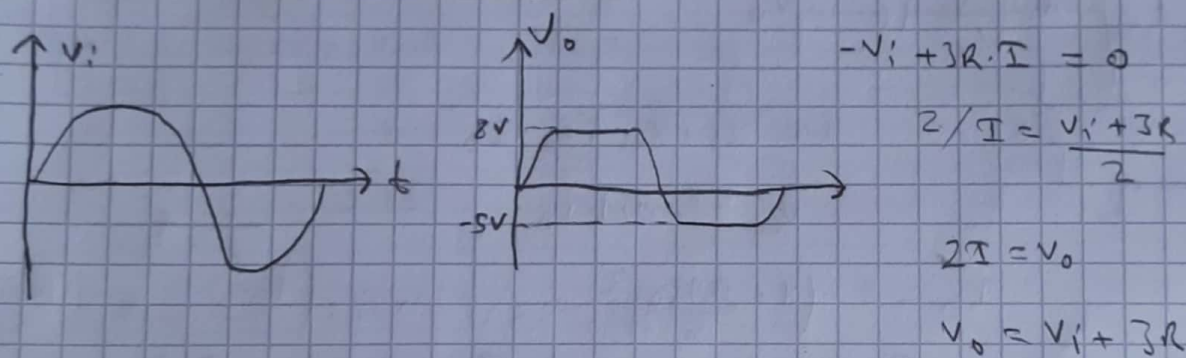
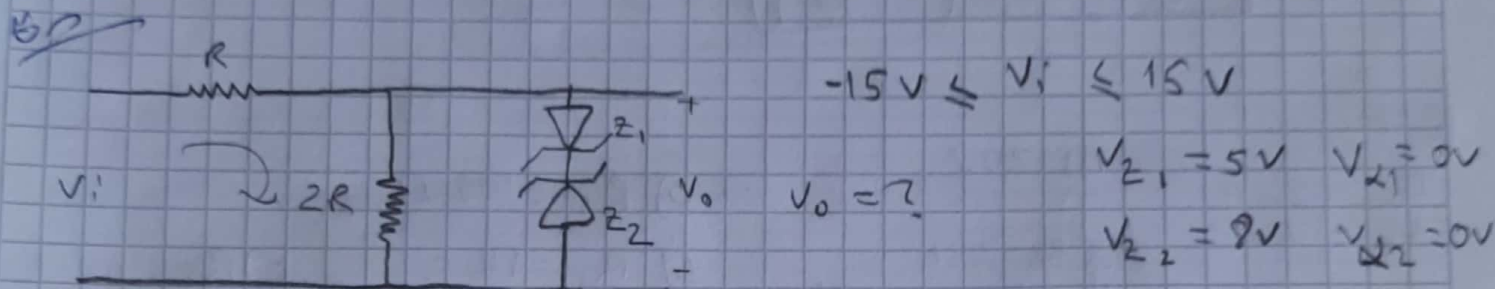


Transistor-Diode E. Deverder 1

Subject:

Date:

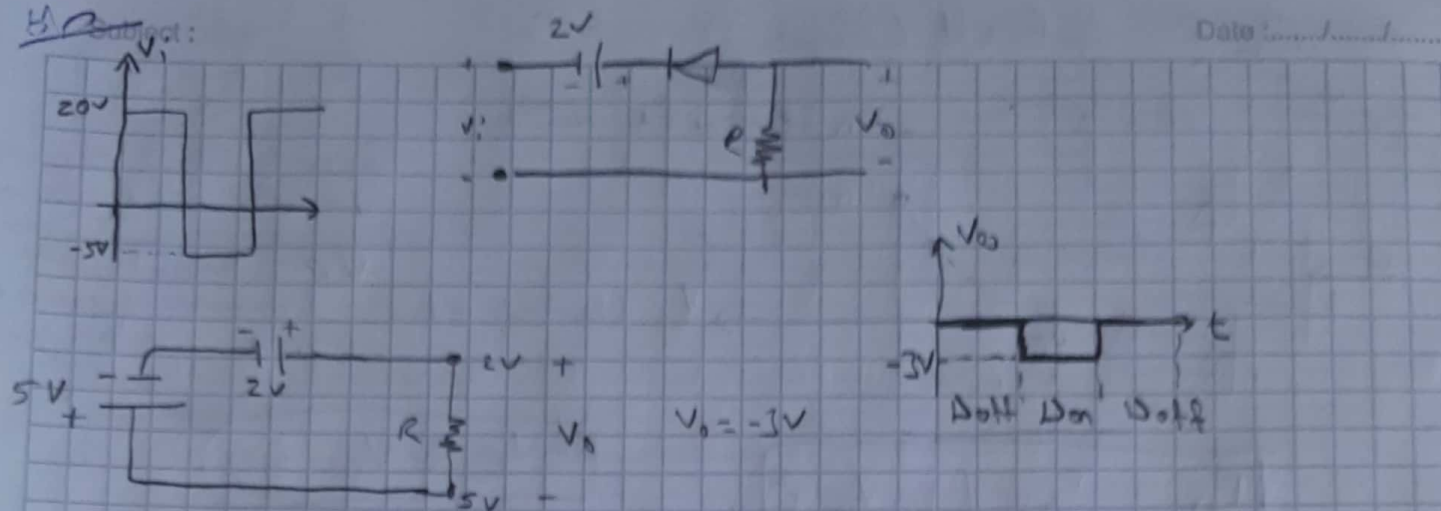

$$I_E = I_B + I_C$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$



$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B$$

$$V_{BE} = 0.7V$$

Subject: **FET < Field Effect Transistor >**

Date:

JFET MOSFET

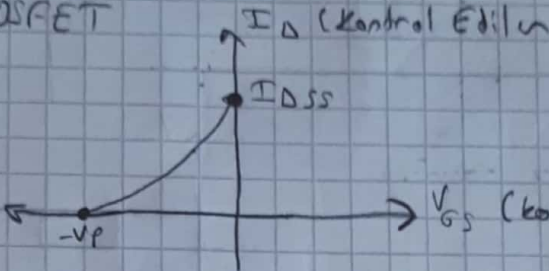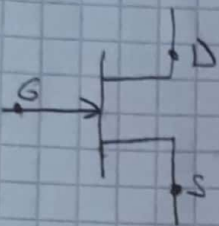

I_{DSS} = Kanal akımı
durumunda maksimum

V_P = Kanalın
tamamen kapanma
nedeni olan gerilim

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$-V_P \leq V_{GS} \leq 0$$

Örnek

$I_{DSS} = 8 \text{ mA}$
 $V_P = -6 \text{ V}$


$V_{DD} = 20 \text{ V}$

$R_D = 3,3 \text{ k}\Omega$

a) $R_S = 100 \Omega$

b) $R_S = 1 \text{ k}\Omega$

c) $R_S = 10 \text{ k}\Omega$

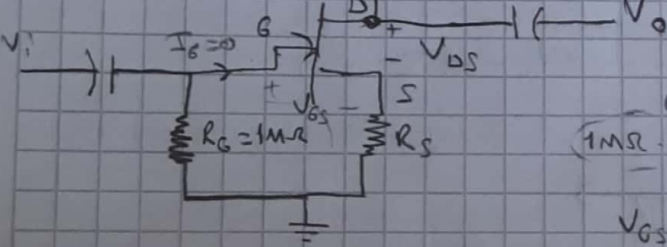

$$1 \text{ M}\Omega \cdot I_G + V_{GS} + R_S \cdot I_D = 0$$

$$V_{GS} = -0,1 \cdot I_D$$

$$I_D = 8 \cdot \left(1 - \frac{0,1 I_D}{6} \right)^2$$

$$I_D = 8 - 0,266 I_D + 0,00222 I_D^2$$




$$0,0022 I_D^2 - 1,266 I_D + 8 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$


$$x_1 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$I_{D1} = 6,40 \text{ mA} \Rightarrow V_{GS} = 0,64 \text{ V}$$
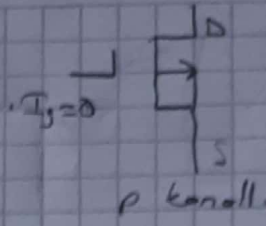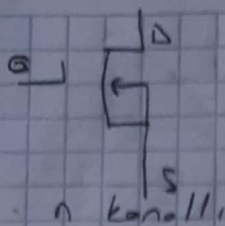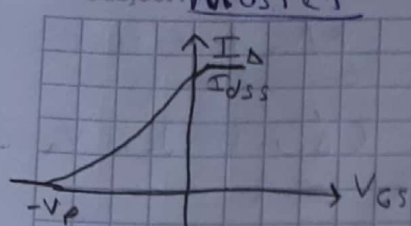
$$I_{D2} = 569 \text{ mA} \quad \times \quad \text{Bu olamaz}$$



V_{GS} v-rs. sistem ON
" " " " OFF

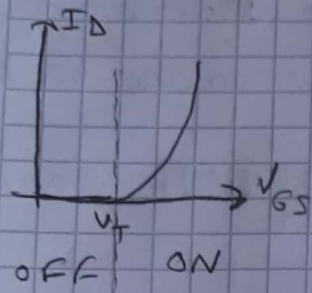

$$I_D = K (V_{GS} - V_T)^2$$

$V_{GS} > V_T$ isin zegeri


$$I_B = \frac{9 - 0,6}{4,70} = 0,017 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

$$I_C = 0,89 \text{ mA}$$

$$\frac{9 - V_{CE}}{4,7k} = 0,89$$
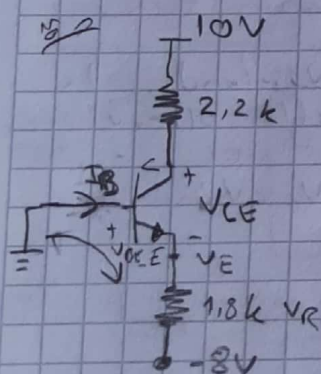
$$V_{CE} = 9 - 0,89 \cdot 4,7 = 4,8 \text{ V}$$



$$\alpha = 1 \quad V_{BE} = 0,7 \text{ V} \quad V_{CE} = ?$$

$$I_E = 1,8k + 0,7 \text{ V} - 8 \text{ V} = 0$$

$$I_E = \frac{7,3}{1,8} = 4,05 \text{ mA}$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B$$

$$4,05 = 2 \cdot I_B$$

$$2,025 \text{ mA} = I_B$$

$$V_C = 10 - 2,2 \cdot 2,025$$

$$V_C = 5,45 \text{ V}$$

$$V_E = (-8) + V_R$$



$$V_E = V_R - 8$$

$$= 1,8 \cdot 4,05 - 8$$

$$V_E = 0,71 \text{ V}$$



$$V_{CE} = V_C - V_E = 5,45 - 0,71 = 4,74 \text{ V}$$

$$V_{CE} = 4,74 \text{ V}$$

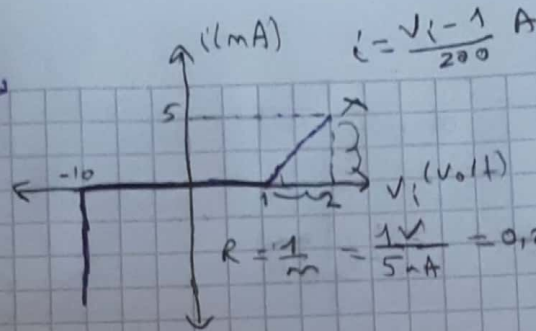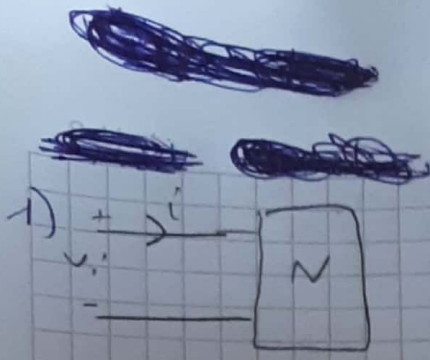

N devresini tasarlayınız.
(Diyot: ideal $V_a = 0 \text{ V}$)

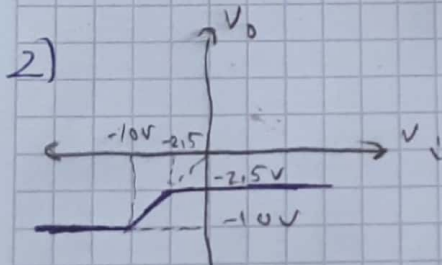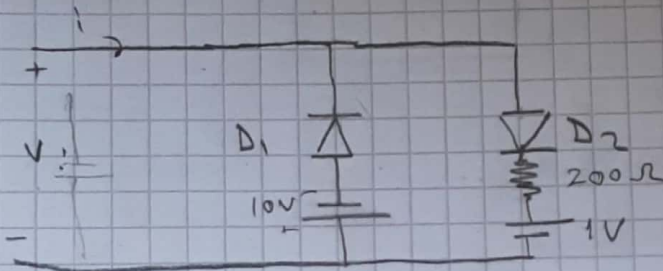
- * iki kırılma noktası olduğundan iki anahtarlama olacaktır.
- * -10 V 'ın altındaki değerler için akım $-\infty$ a doğru gitmektedir.
- Bu akımı kaynağın tarafında bir direnç sınırlar ancak burada yok.
- * 1 V üzerinde ilettime geçen diyoda olduğu için 200Ω 'lık direnç var.



a) Bu devreyi tasarlayın ve çiziniz.

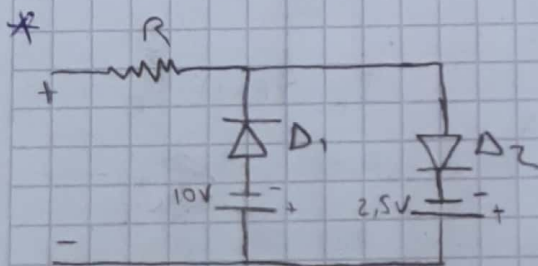b) Tasarladığınız devrenin girişine

$V_i = 5 + 20 \sin \omega t \text{ V}$ uygulandığında çıkışın değişimini belirli olarak çiziniz.



$$5 + 20 \sin \omega t = -2,5$$



$$\sin \omega t = \frac{-7,5}{20}$$

$$\omega t_1 = \arcsin\left(\frac{-7,5}{20}\right) = -22$$

$$180 - (-22) = 202^\circ$$


$$\omega t_2 = 360 - 22 = 338$$
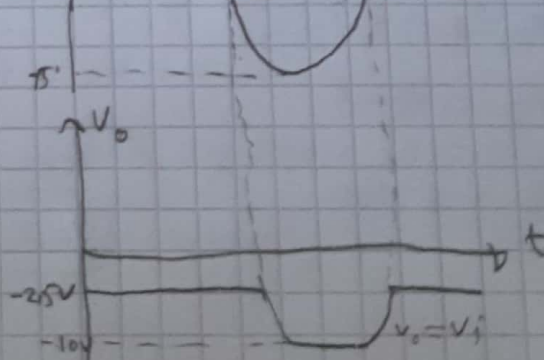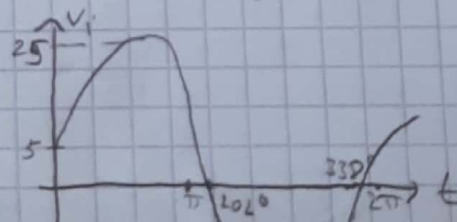
$$-10 \text{ V} \leq V_i \leq -2,5 \text{ V} \quad V_o = V_i$$





Subject :

Date : 21.10.2019

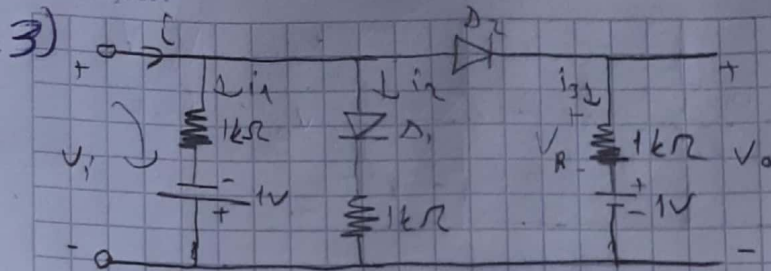

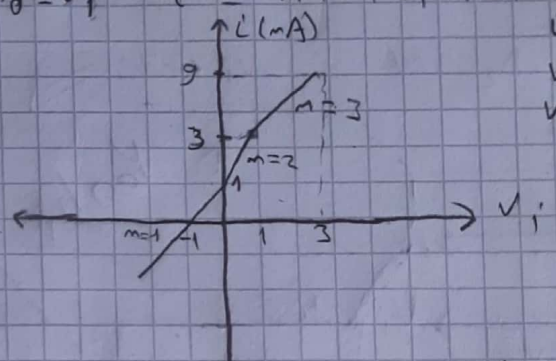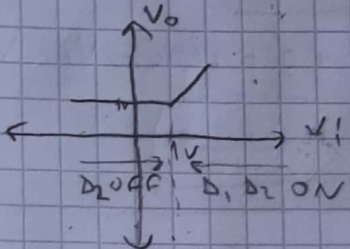- a) V_i
- b) $V_o - V_i$

$V_i < 0$: D_1 OFF, D_2 OFF, $V_o = 1V$, $i = \frac{V_i + 1}{1}$, $m = 1$
 $0 < V_i < 1$: D_1 ON, D_2 OFF, $V_o = 1V$, $i = V_i + 1 + \frac{V_i}{1} = 2V_i + 1$, $m = 2$
 $V_i > 1$: D_1 ON, D_2 ON, $V_o = V_i$, $i = V_i + 1 + V_i + V_i - 1 = 3V_i$, $m = 3$




$$V_o = i \cdot 1 + 1$$

$$V_o = \frac{V_i + 1}{1} + 1$$

$$V_o = V_i$$

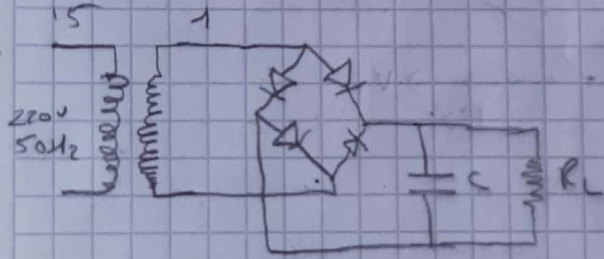4) $R_L = 500\Omega$ olan yük direnci üzerinden geçen akımın ortalaması $I_{dc} = 40mA$ olacak şekilde besleyecek olan $(220V, 50Hz)$ seklinde $n = 15:1$ olan bir trafodan bir kondansatörle köprü tipi bir dolgu doğrultucu tasarımı gerçekleştiriniz. Tasarımdaki $C = ?$
 Dalganın genliği = ?
 Güç = ?



$$V_{dc} = V_{max} \left(1 - \frac{1}{2f \cdot R_L \cdot C} \right)$$

a) $V_{max} = \frac{220 \sqrt{2}}{15} \approx 20.74V$

$20 = 20.74 \left(1 - \frac{1}{2 \cdot 100 \cdot 500 \cdot C} \right)$

$V_{dc} = R_L \cdot I_{dc} = 40 \cdot 500 = 20V$

$C = 280 \mu F$



b) $\Delta V = V_m \left(\frac{1}{f R_L C} \right) = \frac{20.74}{100 \cdot 500 \cdot 280 \cdot 10^{-6}} = 1.48V$

c) $P = I_{dc}^2 \cdot R_L = (0.04)^2 \cdot 500 = 0.8W$

$$S_1' = 0,7V$$

Date:

3. Subord

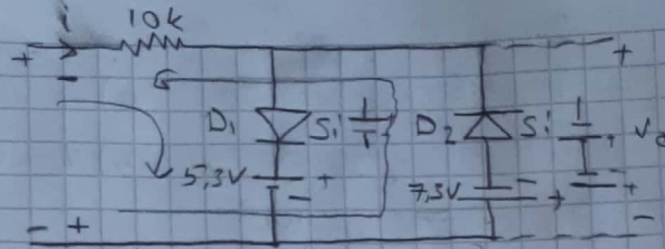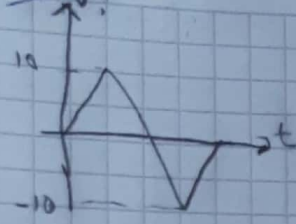

$V_i - V_o$ grafisi
 $i - t$?

D_1 ON D_2 OFF

$$-7,3 < V_i \leq 5,3 \quad V_i = V_o$$

$$i = 0$$

$$V_i = V_o$$

D_1 ON D_2 OFF

$$V_i > 5,3V$$

$$10i + 0,7 + 5,3 = V_i$$

$$V_o = 6V$$

$$i = \frac{V_i - 6}{10}$$




D_1 OFF D_2 ON

$$V_i < -7,3$$

$$7,3V + 0,7 + 10i = V_i$$


$$V_o = -8V$$

$$i = \frac{V_i - 8}{10}$$

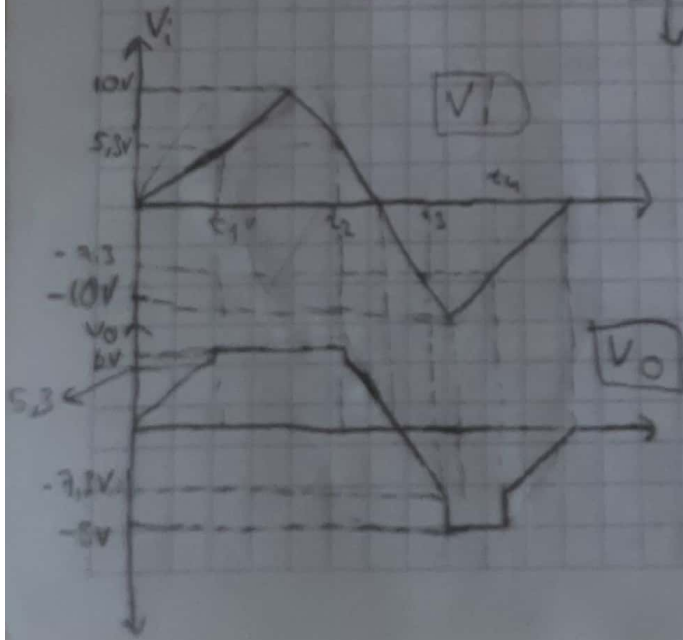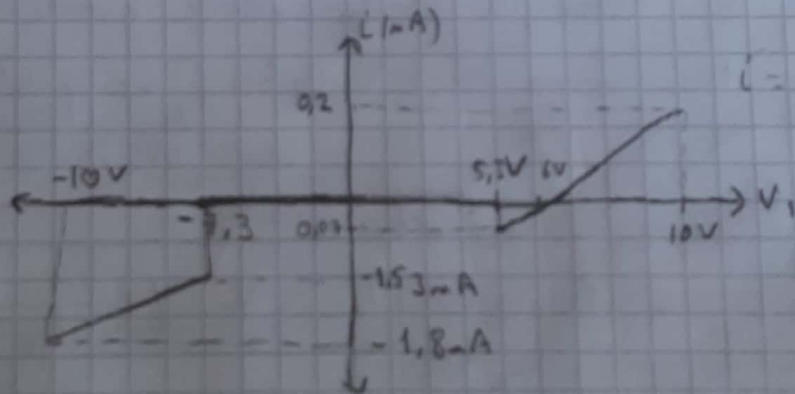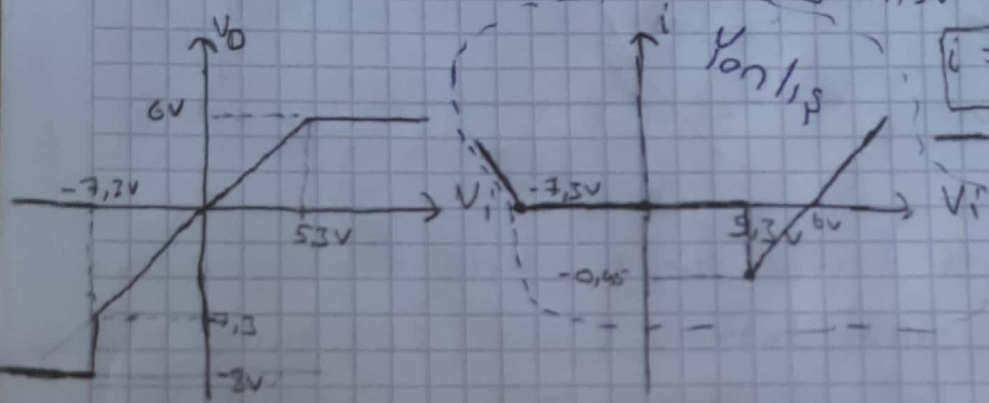

Subject: +40V

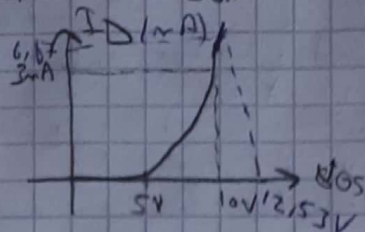$V_T = 5V$ $I_{D(on)} = 3mA$ $V_{G(on)} = 10V$ I_{DR} V_{DSQ} V_G V_{GS} $Q = 2$





$$K = \frac{I_D}{(V_{GS} - V_T)^2} = \frac{3}{(10 - 5)^2} = \frac{3}{25} = 0,12$$

Devenin thevenini olrsoak

$$R_{Th} = 22M\Omega // 18M\Omega = \frac{22 \cdot 18}{40} = 9,9M\Omega$$
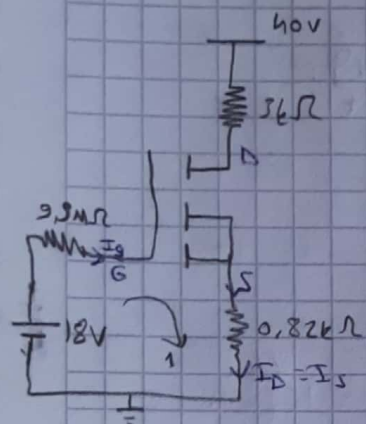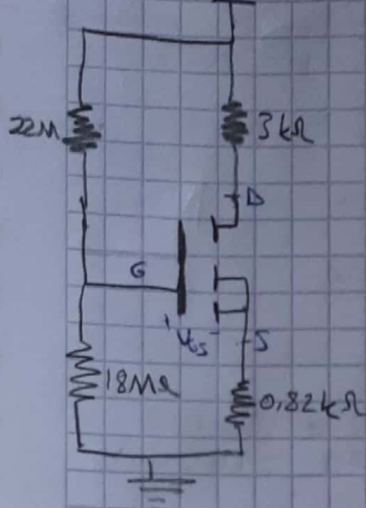
$$V_{Th} = \frac{40 \cdot 18M}{40M} = 18V$$



$$\textcircled{1} = -18 + 9,9M \cdot 0 + V_{GS} + I_D \cdot 0,82 = 0$$

$$V_{GS} = 18 - I_D \cdot 0,82$$

$$I_D = 0,12 (V_{GS} - 5)^2$$

$$I_D = 0,12 (18 - I_D \cdot 0,82 - 5)^2$$

$$I_D = 0,12 (13 - I_D \cdot 0,82)^2$$

$$I_D = 0,12 (0,6724 I_D^2 - 21,32 I_D + 169)$$

$$I_D = 20,28 - 2,5504 I_D + 0,0806 I_D^2$$

$$0,0806 I_D^2 - 2,55 I_D + 20,28 = 0$$

$$I_{D1} = 6,67mA \quad V_{GS} = 18 - 6,67 \cdot 0,82 = 12,53V$$

$$I_{D2} = 37,324mA \quad V_{GS} = 12,53V$$

$$V_{DS} = V_D - V_S \quad V_{DS} = 40 - 3,82 \cdot I_D$$

$$V_{DS} = 14,5V$$

$$V_D = 40 - 3 \cdot 6,67 = 20$$

$$V_S = 0,82 \cdot 6,67 = 5,46$$

$$V_{DS} = 14,54V$$


Robot 1

Loctek Q5F2 Menek...

Date:

Subject: $12V \leq V_i \leq 15V$ $V_o = 10V$ $I_{zmin} = 5mA$ $R_L = 100\Omega$

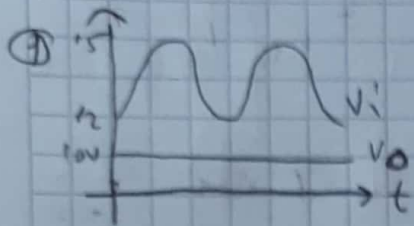
yükondaki regülatör devresindeki veritlenler bulunan devre elemanlarını belirleyiniz. $R \rightarrow ?$ $z \rightarrow V_z ?$ $I_z = ?$ $P_z = ?$



min değerler için

$$V_i = 12V \text{ için } V_o = V_z = 10V$$

$$I_L = \frac{10V}{100\Omega} = 100mA$$

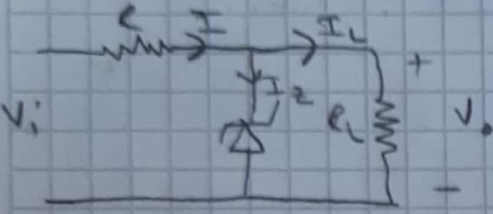

$$I = I_z + I_L = 5 + 100 = 105mA$$

V_R min

$$V_R = \frac{12 - 10}{105} = \frac{2}{105} = 19\Omega$$

P_z 5000 max değeri için hesapları

$$V_{imax} = 15V \quad I = \frac{V_R}{R} = \frac{5}{19} \approx 263mA$$

$$I_z = I - I_L = 263 - 100 = 163mA$$

$V_z = 10V$ $5mA - 163mA$ aralığında bir zener ihtiyacı var.


$$P_z = V_z \cdot I_{zmax} = 10 \cdot 163mA = 1,63Watt$$

$$P_z = 1,63Watt$$

Subject:

Diyotlar Si 0,7 V

Date:

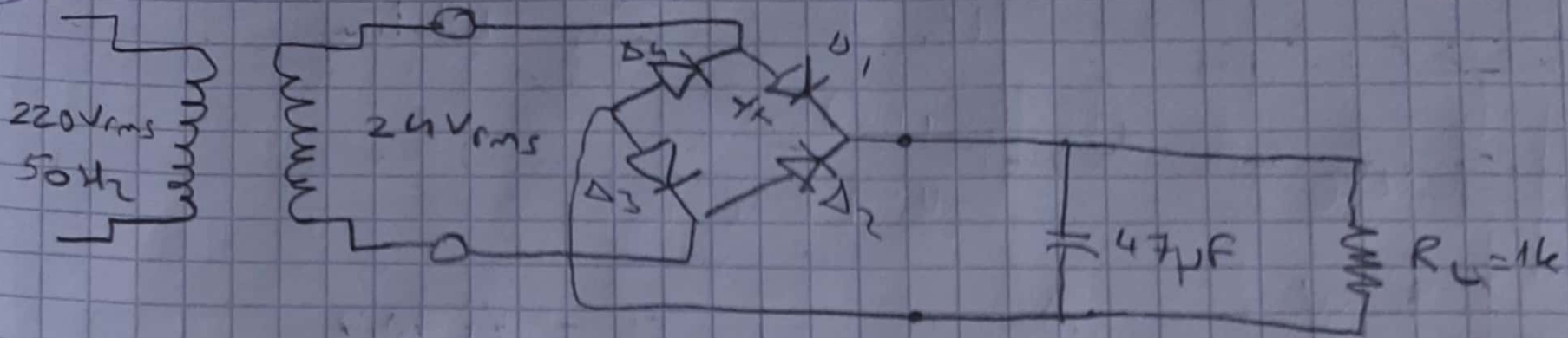

$$V_m = 24 \cdot \sqrt{2} \approx 34V \rightarrow \text{diyot gikis: } 34 - 1,4 (2 \text{ diyot}) = \underline{\underline{32.6V}}$$

Filtre girişinden elde edilecek giriş gerilimi:

$$V_{dc} = V_m \left(1 - \frac{1}{2 \cdot f \cdot R_L \cdot C} \right)$$

$$V_{dc} = 32.6V \left(1 - \frac{1}{2 \cdot 100 \cdot 1000 \cdot 47 \cdot 10^{-6}} \right)$$

$$= 29,13V$$

V_o denklemini bulalım.

① gevrden

$$-V_i + 100i + V_{BE} = 0$$

$$i = I_B = \frac{V_i - 0,7}{100}$$

② gevrden

$$V_c = V_o$$

$$-15 + 5 \cdot I_c + V_c = 0$$


$$I_c = \beta \cdot I_B$$

$$I_c = 100 \cdot \frac{V_i - 0,7}{100}$$

$$I_c = V_i - 0,7 \text{ (yerine koyarsak)}$$

$$V_{out} = -5(V_i - 0,7) - 15$$

$$V_{out} = 18,5 - 5V_i$$

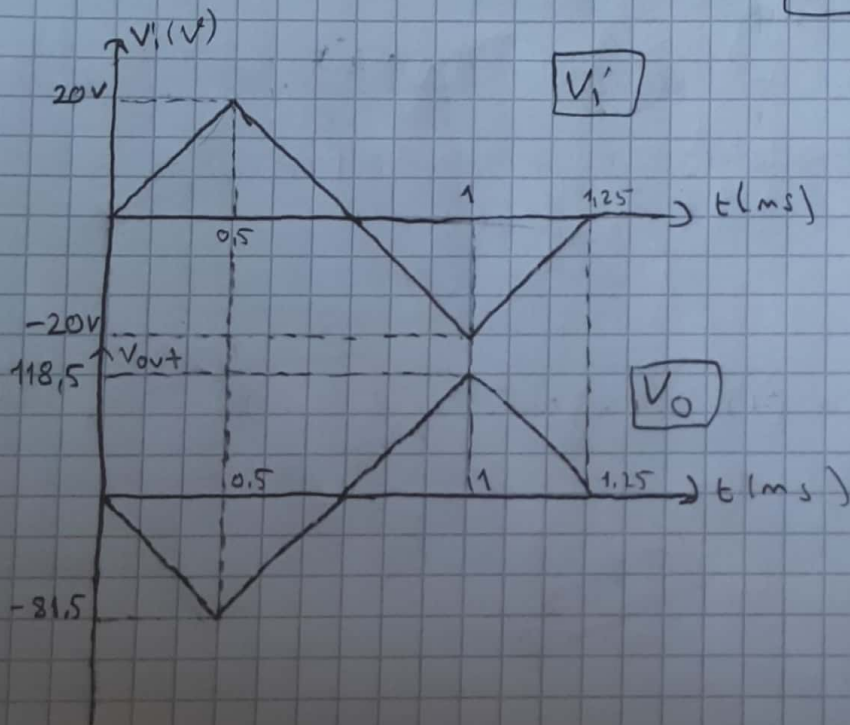


$$V_{out} = 18,5 - 20 \cdot 5 = -81,5V$$

$$V_{out} = 18,5 + 20 \cdot 5 = 118,5V$$

Şimdi diğer yollarla
kaynak

$$V_{GG} = 0$$

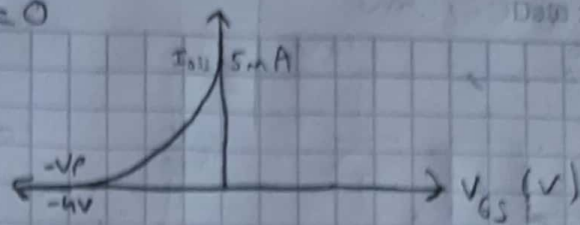


$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$I_D = 5 \left(1 + \frac{V_{GS}}{4} \right)^2 = 5 \left(1 - \frac{1,2 I_D}{4} \right)^2$$

(BU işlemleri)

$$I_{D1} = 1,50 \text{ mA} \quad \checkmark$$
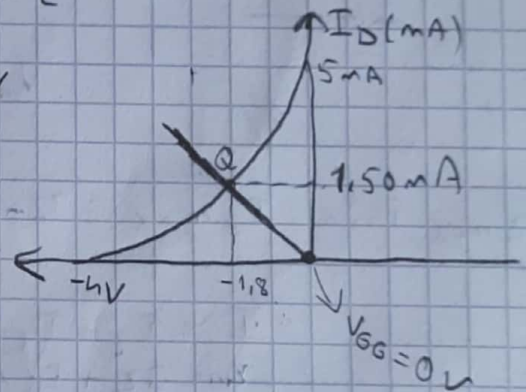
$$I_{D2} = 7,38 \text{ mA} \quad \times$$



$$-V_{GG} + V_{GS} + I_S \cdot 1,2k = 0$$

$$V_{GS} = -I_S \cdot 1,2k$$

$$I_S = I_D \quad V_{GS} = -I_D \cdot 1,2k$$

$$V_{GS} = -1,5 \cdot 1,2 = -1,8 \text{ V}$$

$$V_{GS} = -1,8 \text{ V}$$

V_S

$$V_S = 1,2 \cdot 1,50 = 1,8 \text{ V}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_G - 1,8 = -1,8$$


$$V_G = 0 \text{ V}$$

$$-1,8 + 3,3 \cdot \frac{I_D}{1,5} + V_D = 0 \Rightarrow V_D = 13,05$$

a) $-4 \leq Q \leq 0$ arasında olmalıdır yukarıda belirtilmiştir gibi

b) $V_G = 0 \text{ V}$, $V_S = 1,8 \text{ V}$, $V_D = 13,05 \text{ V}$

c) Kesim noktası $Q < -4 \text{ V}$

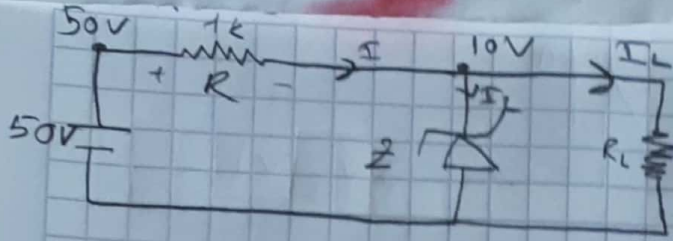

$$I_{Zmin} = 0mA$$

$$I_{Zmax} = 32mA$$

Date:

a) yük V_Z ger. 10V'ya sab. tut.
 R_L ve $I_L = ?$

b) Zenerin geleceği maksimum
 değer güçü?

* yük Zenera paralel olduğu için ve paralel kollardaki
 gerilim değerleri aynı olduğu için yük üzerinde 10V
 gerilim isteniyorsa Zenerin gerilimi $V_Z = 10V$ olmalıdır

$$I_{Zmin} \text{ için } I_{Zmin} = 0 \quad I = I_L \text{ olur}$$

$$I = \frac{50-10}{1} = 40mA$$

$$R_{Lmin} = \frac{V_Z}{I_L} = \frac{10}{40mA} = 250\Omega$$

$$I_{Zmax} \text{ için } I_{Zmax} = 32mA$$

$$I = I_Z + I_L$$




$$40 = 32 + I_L$$

$$I_L = 8mA$$


$$R_{Lmax} = \frac{V_Z}{I_L} = \frac{10}{8mA} = 1,25k\Omega$$

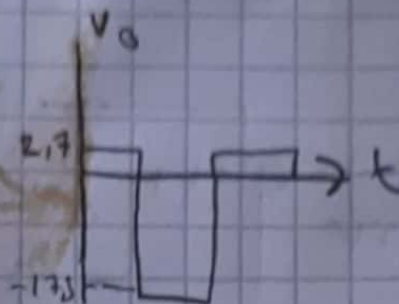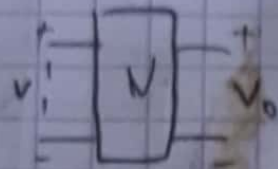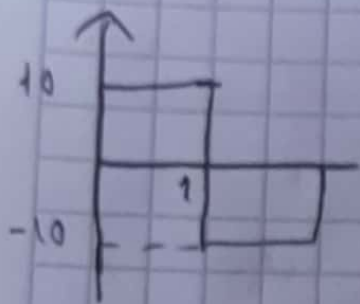b) Güç

$$P = I \cdot V = 32 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 320mW$$





(Kenetleyici devresi)

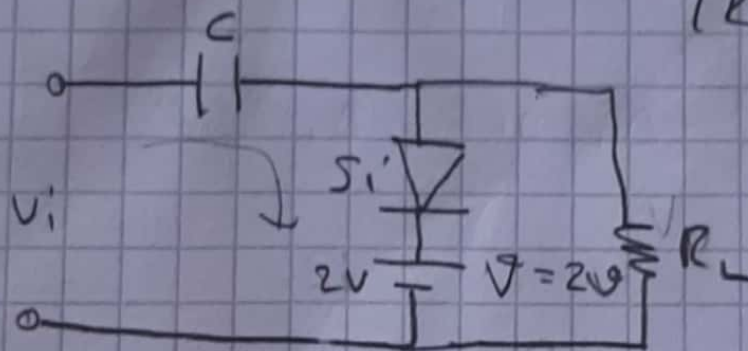


$$10 + 0,7 + V = 2,7$$


$$\boxed{V = 2V}$$

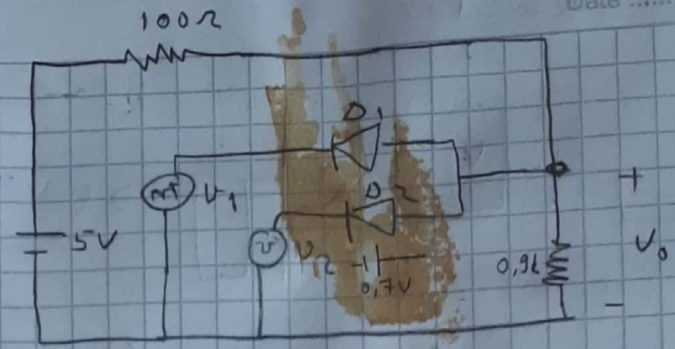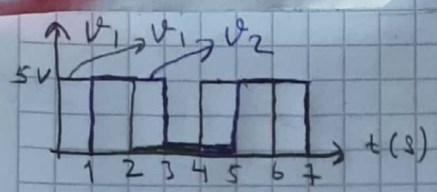

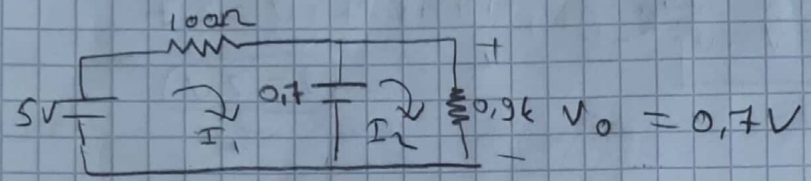(0-1) ms için $V_1 = 5V$ $V_2 = 0V$ D_1 OFF D_2 ON



(1-2) ms için D_1 OFF D_2 OFF

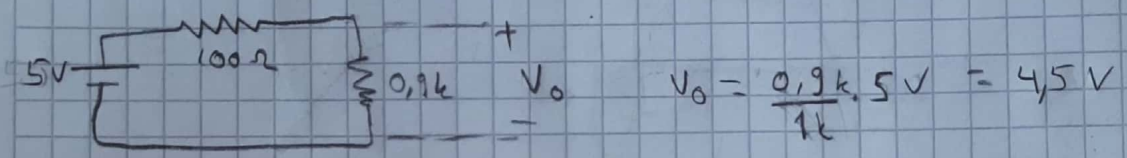

(2-3) ms için D_1 ON D_2 OFF


→ Aynı durum $V_0 = 0.7V$

(3-4) ms için D_1, D_2 ON

$$V_0 = 0.7V$$



(4-5) ms için D_1 OFF D_2 ON (Böyle devam eder) aynı

$$V_0 = 0.7V$$

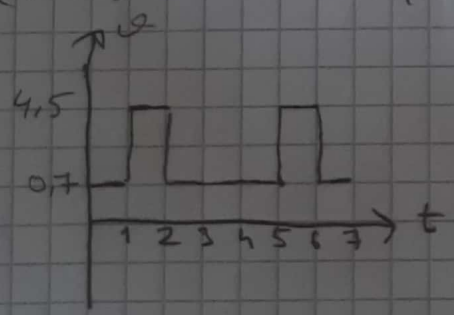

Subject: Sony



Date:

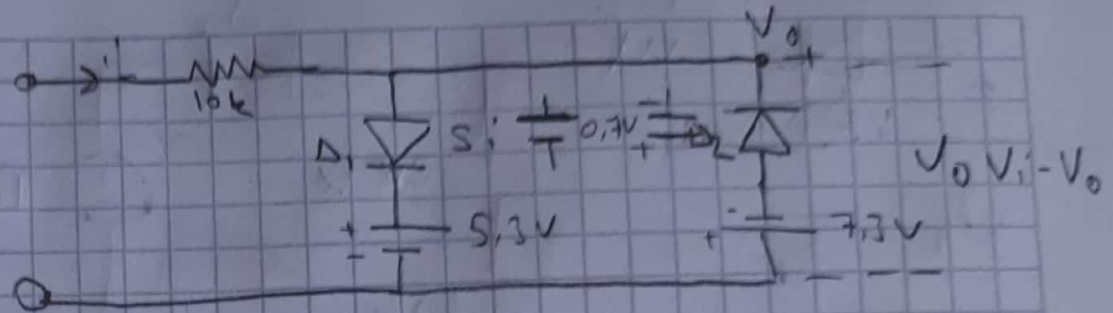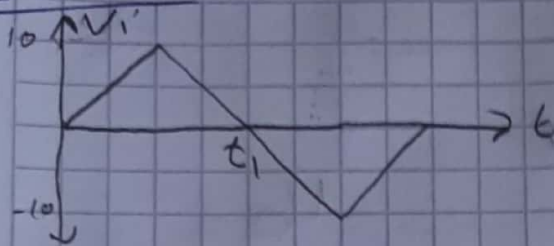


$$D_1 \text{ ON } D_2 \text{ OFF } V_i > 6V \quad V_o = 6V \quad i = \frac{V_i - 6}{10} \quad m = \frac{1}{10}$$


$$D_1 \text{ OFF } D_2 \text{ OFF } -8 < V_i < 6 \quad V_o = V_i \quad i = 0 \quad m = 0$$
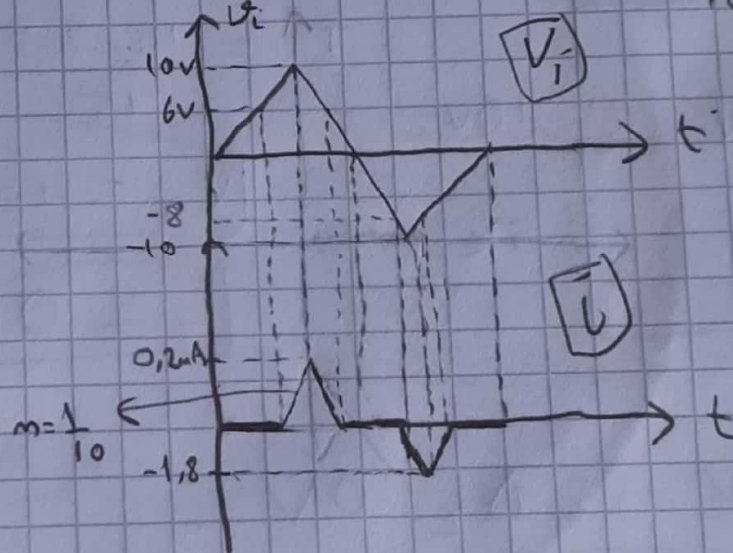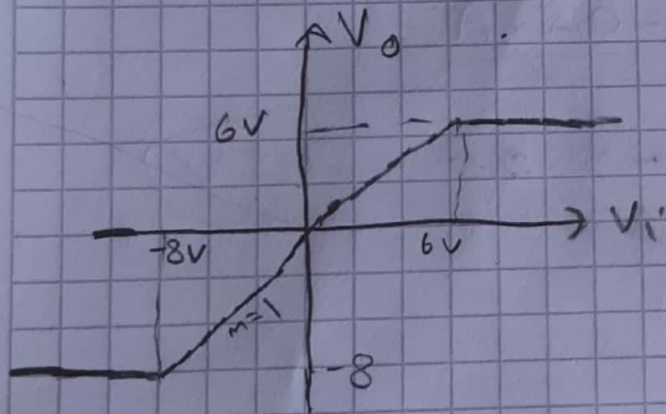
$$D_1 \text{ OFF } D_2 \text{ ON } V_i < -8 \quad V_o = -8V \quad i = \frac{V_i - 8}{10} \quad m = \frac{1}{10}$$



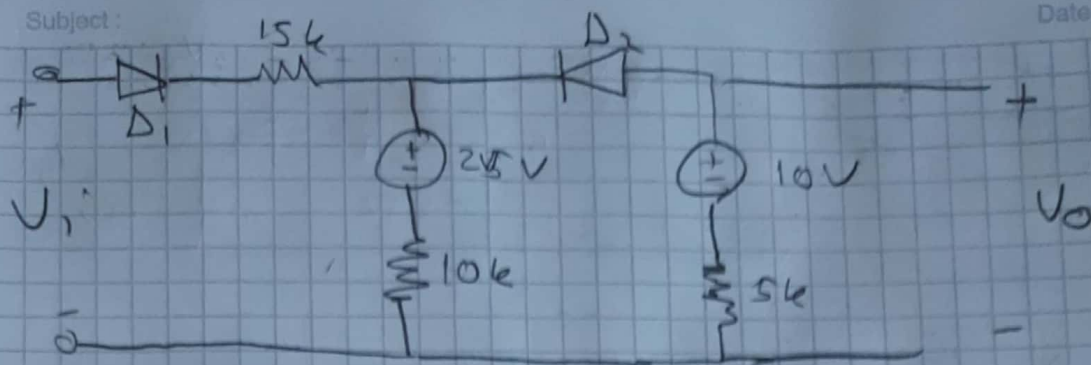

D_1 OFF D_2 ON

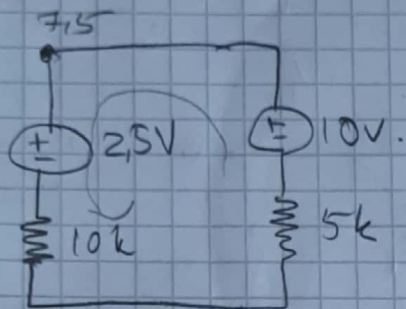


$$I = \frac{10 - 2.5}{15} = 0.5 \text{ mA}$$

$$V_o = 10 - 5 \cdot 0.5 = 7.5 \text{ V}$$

$$I = 0$$

D_1 ON D_2 ON

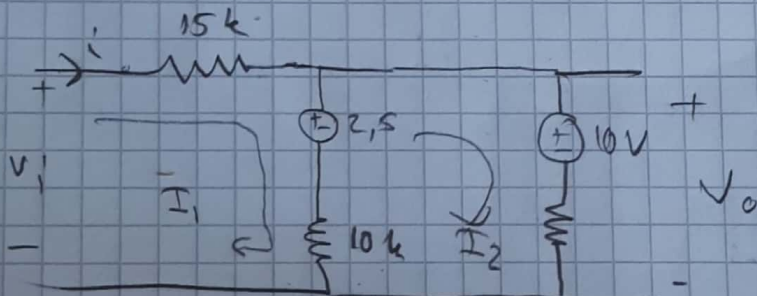

$$V_i > 7.5$$

$$(I_1) \quad 15I_1 + 2.5 + 10(I_1 - I_2) = V_i$$

$$25I_1 = V_i - 2.5 + 10I_2$$

$$I_1 = \frac{V_i - 2.5 + 10I_2}{25}$$

$$(I_2) \quad 10 + 5I_2 + 10(I_2 - I_1) = 2.5$$

$$15I_2 - 10I_1 = -7.5$$

$$I_2 = \frac{10I_1 - 7.5}{15}$$

Subject :

Date :

$$I_2 = \frac{22}{15} \left(\frac{V_i + 2,5 + 10I_2}{25 \cdot 5} \right) = 7,5 = \frac{2V_i - 5 + 20I_2 - 37,5}{75}$$

$$I_2 \cdot 75 = 2V_i - 42,5 + 20I_2$$

$$I_2 = \frac{2V_i - 42,5}{55}$$

$$V_o = 10 + I_2 \cdot 5$$

$$V_o = 10 + \frac{(2V_i - 42,5)}{55} \cdot 5$$

$$V_o = \frac{10V_i + 337,5}{55} \quad m = \frac{10}{55}$$

$$= \frac{1000 + 337,5}{55} = 12,04$$

D_1 ON D_2 OFF $V_i > 21,25$

$$2,5 + 10I = 10$$

$$I = 0,75 \text{ mA}$$

$$I = \frac{V_i - 2,5}{25} = 0,75$$

$$V_i - 2,5 = 18,75$$

$$V_i = 21,25$$

$V_i = 21,25 \text{ V}$ üzerine çıkarsa

$$V_o = 10 \text{ V}$$

